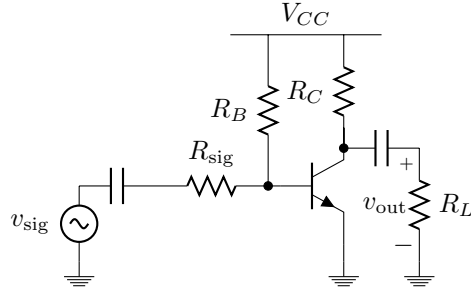


Common Emitter



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C > 0.3V$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_t}$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

$$r_0 = \frac{V_A}{I_C}$$


$$R_{in} = R_B \parallel r_\pi$$

$$R_{out} = R_C \parallel r_0$$

$$A_V = -g_m R_{out}$$

$$A_{overall} = A_V \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} \frac{R_L}{R_{out} + R_L}$$


$$G_m = -g_m$$

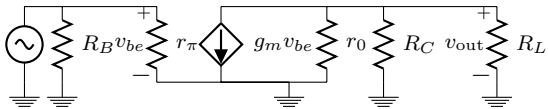

For base voltage divider:

$$V_B = \frac{V_{CC}}{R_{B1}} + \frac{V_{BE}}{\beta R_E} (R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel \beta R_E).$$

Emitter Degeneration

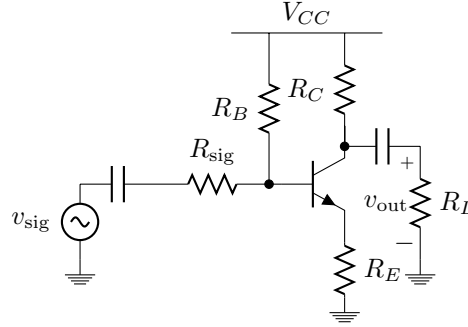

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) > 0.3V$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_t}$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

$$r_0 = \frac{V_A}{I_C}$$


$$R_{in} = R_B \parallel [r_\pi + (\beta + 1)R_E]$$

$$R_{out} = R_C$$


$$A_V = \frac{-\beta R_C}{r_\pi + (\beta + 1)R_E}$$

$$A_{overall} = A_V \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} \frac{R_L}{R_{out} + R_L}$$
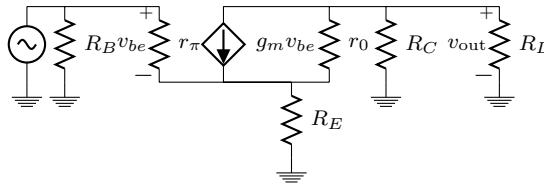
$$G_m = \frac{-\beta}{r_\pi + (\beta + 1)R_E}$$



Emitter Follower

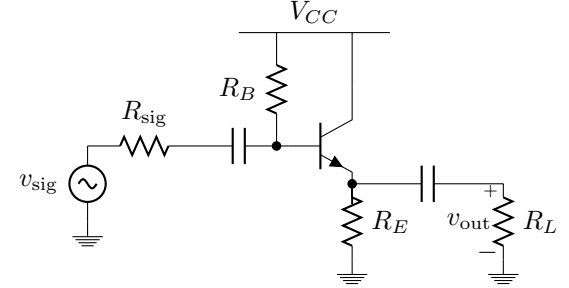

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_B = V_{CC} - I_B R_B$$

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_t}$$


$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

$$r_0 = \frac{V_A}{I_C}$$


$$R_{in} = R_B \parallel [r_\pi + (\beta + 1)(R_E \parallel R_L \parallel r_0)]$$

$$R_{out} = \left(\frac{r_\pi + R_{sig} \parallel R_B}{\beta + 1} \right) \parallel R_E \parallel r_0$$
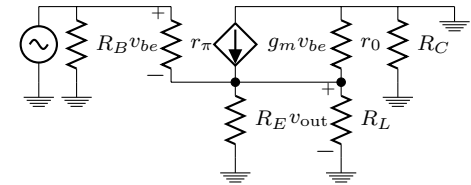
$$A_{overall} = \frac{g_m (R_E \parallel R_L \parallel r_0)}{(1 + \frac{R_{sig}}{R_B}) [1 + g_m (R_E \parallel R_L \parallel r_0)] + g_m \frac{R_{sig}}{\beta}}$$



Common Source

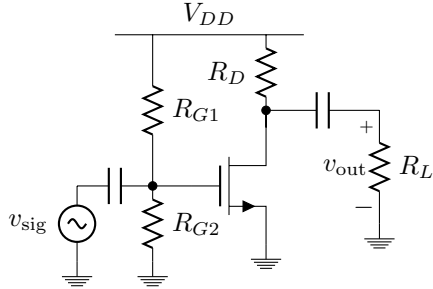

$$V_{GS} = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} > V_{th}$$

$$I_D = \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)^{1/2} (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D > V_G - V_{th}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{th}}$$

$$r_0 = V_A / I_D$$

$$R_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2}$$


$$R_{out} = R_D \parallel r_0$$

$$A_V = -g_m R_{out}$$

$$A_{overall} = A_V \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} \frac{R_L}{R_{out} + R_L}$$

$$G_m = -g_m$$

Source Degeneration

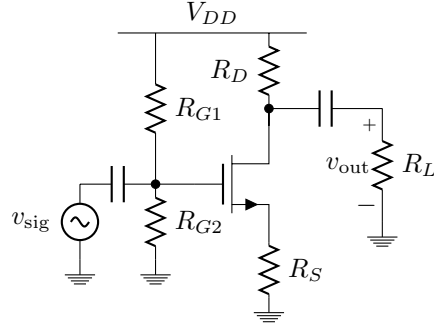

$$I_D = \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)^{1/2} (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$V_S = I_D R_S$$

$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}}$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{th}}$$

$$r_0 = V_A / I_D$$

$$R_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2}$$


$$R_{out} = R_D$$

$$A_V = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

$$A_{overall} = -g_m R_D \parallel r_0 \parallel R_L$$

$$G_m = \frac{-g_m}{1 + g_m R_D}$$

Source Follower

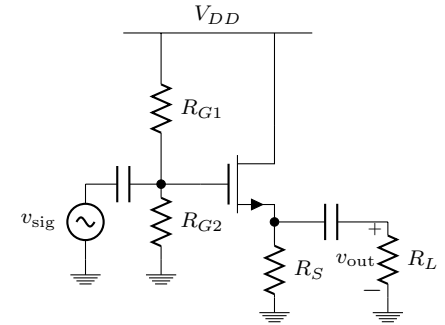

$$V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}}$$

$$V_S = I_D R_S$$

$$I_D = \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)^{1/2} (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{th}}$$


$$r_0 = V_A / I_D$$

$$R_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2}$$


$$R_{out} = R_S \parallel r_0 \parallel 1/g_m$$

$$A_V = g_m R_{out}$$
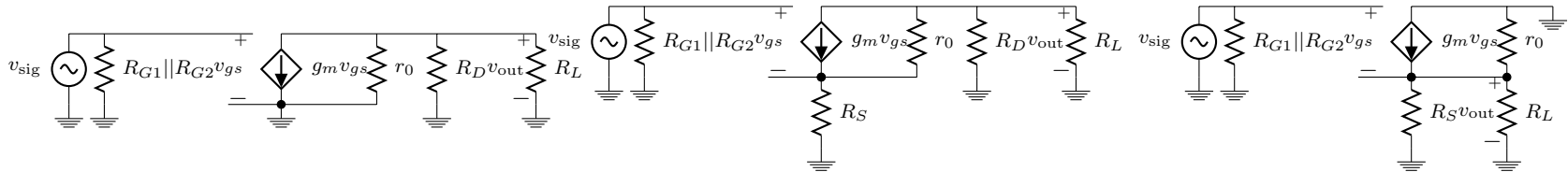
$$A_{overall} = A_V \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} \frac{R_L}{R_{out} + R_L}$$



Darlington Pair

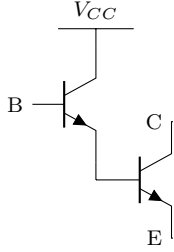

$$\beta_C = \beta(\beta + 1)$$

$$g_m = 1/2 g_{m2}$$

$$r_\pi = \frac{\beta_C}{g_m}$$

$$r_0 = r_{02}$$

$$(V_{BE})_C = 2V_{BE}$$

Active Load

$$R_{out,n} = r_{0,n} (1 + g_{m,n} r_{\pi,n} \parallel R_E)$$

$$R_{out} = R_{out,n} \parallel R_{out,p}$$


Push-Pull Output

$$\langle P_{supply} \rangle = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L}$$

$$\langle p_L \rangle = \frac{|v_{sig}|^2}{2R_L}$$

$$\text{Efficiency} = \frac{\langle p_L \rangle}{\langle P_{supply} \rangle}$$

Differential Amplifier

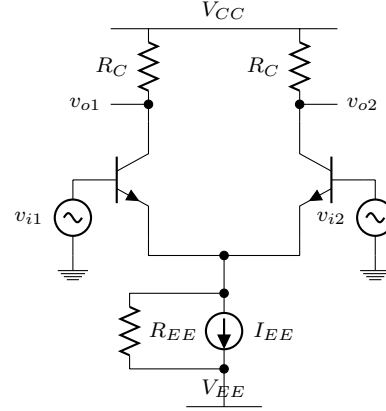

$$R_{in,dm} = 2r_\pi$$

$$R_{in,cm} = r_\pi (1 + 2g_m R_{EE})$$

$$R_{out,dm} = 2R_C \parallel r_0$$

$$R_{out,cm} = R_C$$

$$A_{V,dm} = -g_m R_C \parallel r_0$$

$$A_{V,cm} = \frac{-g_m R_C}{1 + 2g_m R_{EE}}$$

$$v_{i,dm} = v_{i1} - v_{i2}$$

$$v_{i,cm} = 1/2 (v_{i1} + v_{i2})$$

$$v_{o,dm} = A_{V,dm} v_{i,dm}$$

$$v_{o,cm} = A_{V,cm} v_{i,cm}$$

$$v_{o1} = v_{o,cm} + 1/2 v_{o,dm}$$

$$v_{o2} = v_{o,cm} - 1/2 v_{o,dm}$$


$$\text{CMRR} = \left| \frac{A_{V,dm}}{A_{V,cm}} \right|$$

Diff. Amp. with Active Load

$$R_{out,dm} = r_{0,pnp} \parallel r_{0,npn}$$

$$A_{V,dm} = g_m R_{out,dm}$$

Current Mirror

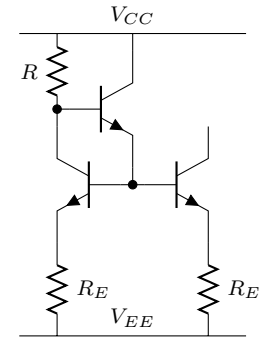

$$I = \frac{V_{CC} - 2V_{BE} - V_{EE}}{R + R_E}$$

$$R_{out} = r_o (1 + g_m r_\pi \parallel R_E)$$

Multistage Amplifier

$$R_{out1} = R_{in2}$$

Factor $\frac{R_{in2}}{R_{out1} + R_{in2}}$ into gain.


$$A_V = A_{V1} A_{V2} \frac{R_{in2}}{R_{out1} + R_{in2}}$$

OPERATIONAL AMPLIFIERS

$$v_+ = v_-$$


$$i_+ = i_- = 0$$

Non-Inverting

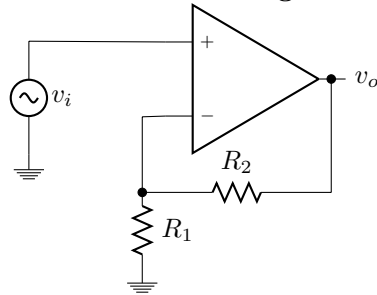


$$v_o = v_i \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

Inverting

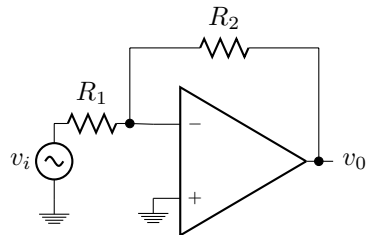


$$v_o = v_i \frac{-R_2}{R_1}$$

Follower

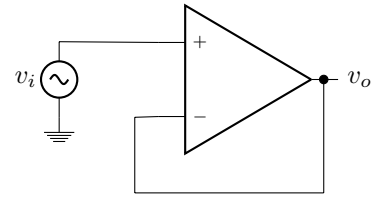


$$v_o = v_i$$

Adder

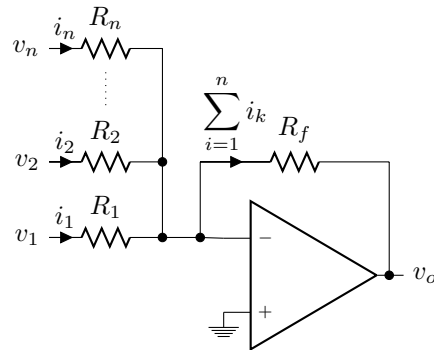

$$v_o = -R_f \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \dots + \frac{v_n}{R_n} \right)$$

Subtractor

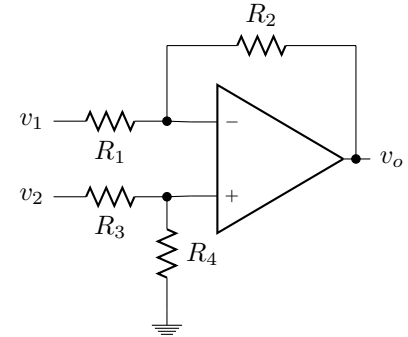

$$v_o = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} v_2 - \frac{R_2}{R_2} v_1$$